



PLANTILLAS Práctica 6

Este documento contiene plantillas en pdf que os pueden ayudar a preparar la práctica 6. Podéis imprimirlas y escribir/dibujar sobre ellas y luego escanear o fotografiar para incluirlas en el documento-memoria que entregaréis como informe previo y del cual tendréis que tener una copia para realizar la práctica en el laboratorio.

Parte del grafo de estados de la Unidad de Control

Leyenda:

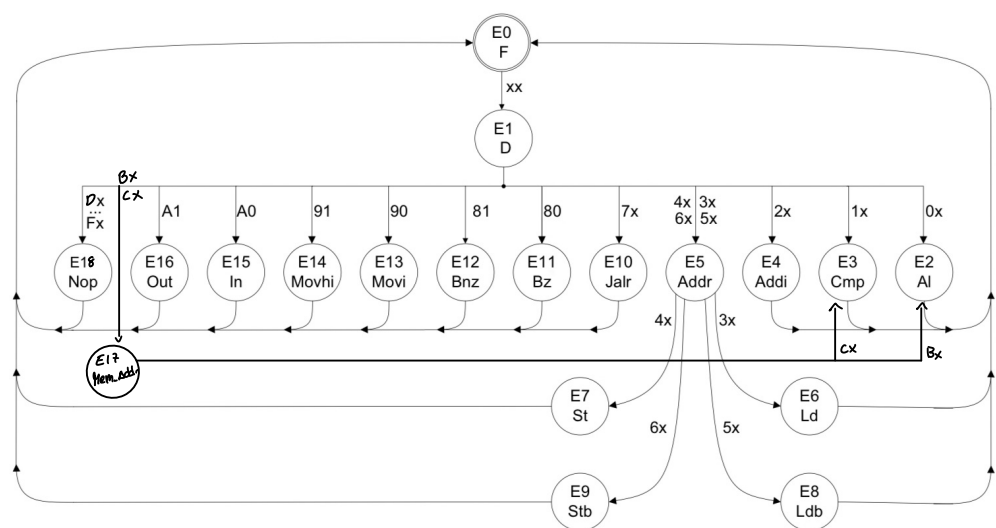 Ek: Estado k (k=número en decimal).
 Out: mnemotécnico salida.
 H: código de operación (dígito hexadecimal).
 e: extensión del código de operación (bit).




Acciones en cada nuevo estado de la Unidad de Control

Nodo/Estado		Acciones (en lenguaje de transferencia de registros)
Número	Mnem.	
E0	F	$ R \leftarrow MEM_w[PC] \ // \ PC \leftarrow PC + 2$
E1	D	$R@ \leftarrow PC + SE(NB) \cdot 2 \ // \ BX \leftarrow Ra \ // \ BY \leftarrow Rb$
E17	Mem-Addr	$Mem_b[Rb] \ // \ Ry \leftarrow Rd - MEM$

Per fer els canvis demanats per les instruccions AL i CMD amb l'operand 'Rb' provinent de la memòria. Se'm van acudir dues maneres de fer-ho, la primera seria col·locar un MUX entre el REGFILE i RY perquè portés Rb com a adreça de memòria a llegir. I pel bus de RD-MEM fer un camí extra amb un REG que guardi la dada i un MUX que esculli entre aquest REG i el que vingui del MUX de Ry/N. El problema es que en aquesta solució s'haurien de crear dos estats per substituir les instruccions AL i CMP per les M_AL i M_CMP. No és la solució més òptima.

Si optimitzem la solució anterior col·locaria un MUX que esculli entre ADDR-MEM i el que surti del REG RY i ho porti cap a la memòria. El que surti pel bus RD-MEM ho portaríem cap a un altre MUX que esculli entre Rb i la dada de RD-MEM que es carregaria en el REG RY. Després podríem aprofitar les instruccions AL i CMP que ja tenim creades per defecte ja que l'operand B seria la dada de memòria que aniria a parar a la ALU. Amb aquesta solució ens estalviem haver d'afegir un registre i passem de tenir dos estats extra a només un.

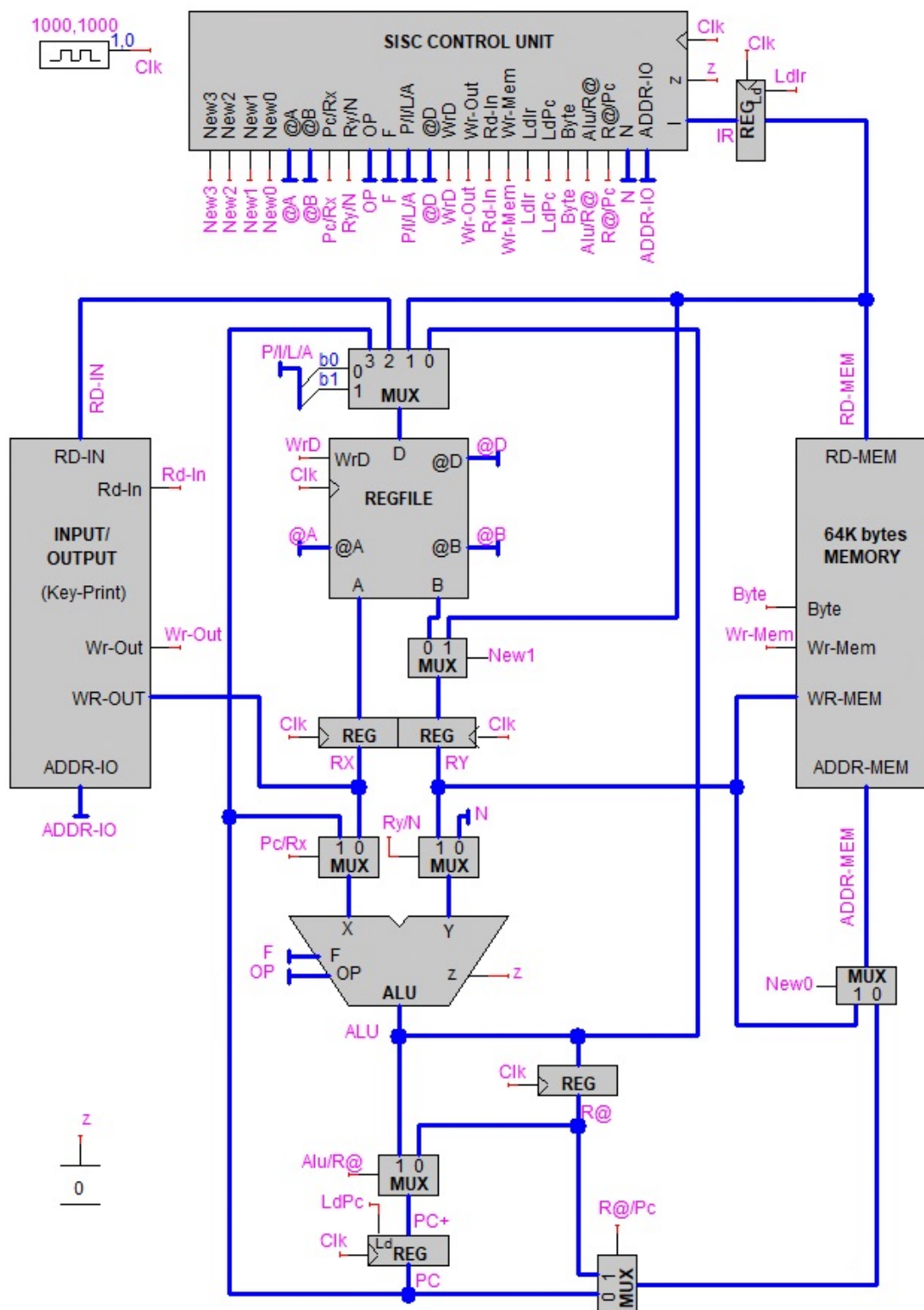

Nuevo contenido de la ROM_OUT:

@ROM			New1	New0	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A1	P/I/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0	Node
0			0	0																								F	
1			0	0																								D	
2			0	0																								Al	
3			0	0																								Cmp	
4			0	0																								Addi	
5			0	0																								Addr	
6			0	0																								Ld	
7			0	0																								St	
8			0	0																								Ldb	
9			0	0																								Stb	
10			0	0																								Jalr	
11			0	0																								Bz	
12			0	0																								Bnz	
13			0	0																								Movi	
14			0	0																								Movhi	
15			0	0																								In	
16			0	0																								Out	
17			1	1	00	00	0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Mem - Addr	
..31																													Nop

Tabla ROM_Q+ (RQ+ori) del SISC vN plus sobre la que marcar los cambios

Q	I	Q+	q ₄ q ₃ q ₂ q ₁ q ₀	l ₁₅ l ₁₄ l ₁₃ l ₁₂ l ₈	Q+ (Hexa)	# veces	Q+ (Hexa)
F	x	D	0 0 0 0 0	x x x x x	01	32	01
D	AL	Al	0 0 0 0 1	0 0 0 0 x	02	2	02
D	CMP	Cmp	0 0 0 0 1	0 0 0 1 x	03	2	03
D	ADDI	Addi	0 0 0 0 1	0 0 1 0 x	04	2	04
D	LD	Addr	0 0 0 0 1	0 0 1 1 x	05	2	05
D	ST	Addr	0 0 0 0 1	0 1 0 0 x	05	2	05
D	LDB	Addr	0 0 0 0 1	0 1 0 1 x	05	2	05
D	STB	Addr	0 0 0 0 1	0 1 1 0 x	05	2	05
D	JALR	Jalr	0 0 0 0 1	0 1 1 1 x	0A	2	0A
D	BZ	Bz	0 0 0 0 1	1 0 0 0 0	0B	1	0B
D	BNZ	Bnz	0 0 0 0 1	1 0 0 0 1	0C	1	0C
D	MOVI	Movi	0 0 0 0 1	1 0 0 1 0	0D	1	0D
D	MOVHI	Movhi	0 0 0 0 1	1 0 0 1 1	0E	1	0E
D	IN	In	0 0 0 0 1	1 0 1 0 0	0F	1	0F
D	OUT	Out	0 0 0 0 1	1 0 1 0 1	10	1	10
D	ilegal	Nop	0 0 0 0 1	1 0 1 1 x	11	2	11
			0 0 0 0 1	1 1 x x x	11	8	11
Al	x	F	0 0 0 1 0	x x x x x	00	32	00
Cmp	x	F	0 0 0 1 1	x x x x x	00	32	00
Addi	x	F	0 0 1 0 0	x x x x x	00	32	00
Addr	! (LD+ST+LDB+STB)	x	0 0 1 0 1	0 0 0 0 x	xx	2	00
			0 0 1 0 1	0 0 0 1 x	xx	2	00
			0 0 1 0 1	0 0 1 0 x	xx	2	00
Addr	LD	Ld	0 0 1 0 1	0 0 1 1 x	06	2	06
Addr	ST	St	0 0 1 0 1	0 1 0 0 x	07	2	07
Addr	LDB	Ldb	0 0 1 0 1	0 1 0 1 x	08	2	08
Addr	STB	Stb	0 0 1 0 1	0 1 1 0 x	09	2	09
Addr	! (LD+ST+LDB+STB)	x	0 0 1 0 1	0 1 1 1 x	xx	2	00
			0 0 1 0 1	1 x x x x	xx	16	00
Ld	x	F	0 0 1 1 0	x x x x x	00	32	00
St	x	F	0 0 1 1 1	x x x x x	00	32	00
Ldb	x	F	0 1 0 0 0	x x x x x	00	32	00
Stb	x	F	0 1 0 0 1	x x x x x	00	32	00
Jalr	x	F	0 1 0 1 0	x x x x x	00	32	00
Bz	x	F	0 1 0 1 1	x x x x x	00	32	00
Bnz	x	F	0 1 1 0 0	x x x x x	00	32	00
Movi	x	F	0 1 1 0 1	x x x x x	00	32	00
Movhi	x	F	0 1 1 1 0	x x x x x	00	32	00
In	x	F	0 1 1 1 1	x x x x x	00	32	00
Out	x	F	1 0 0 0 0	x x x x x	00	32	00
			1 0 0 0 1	x x x x x	00	32	00
Nop	x	F	1 0 0 1 x	x x x x x	00	64	00
			1 0 1 x x	x x x x x	00	128	00
			1 1 x x x	x x x x x	00	256	00

Tabla 1.1 Contenido de la ROM_Q+ en tres tablas con formatos diferentes pero la misma información

(solo para la zona marcada en la tabla anterior)

[illegible]

Tabla 1.2 Contenido a cambiar en la ROM_Q+ en tres tablas con formatos diferentes pero la misma información

ROM_Q_OUT (RQori) del SISC vN plus sobre la que marcar los cambios para crear al **RQnew**

[illegible]